

2012年度  
計算機システム演習 第10回

計算機システムTA 福田圭祐(松岡研究室)

# 連絡事項

---

- ▶ 組み立て演習について(再)
  - ▶ 7/20 (金)に組み立て演習を行います
  - ▶ 機材の準備都合上、なるべく参加人数を正確に把握したいので、ご協力ください
- ▶ 次回～学期末まで、Wiki上で演習になっている回のうち、数回は講義に振り替わる予定です。
- ▶ 課題の最終提出日は、期末試験前後になる予定です  
(詳細は未定)

# MIPSシミュレータ構築の流れ

---

1. ALUの作成
2. レジスタファイル
3. メモリ領域
  - ▶ 命令用メモリ
  - ▶ データ用メモリ
4. PCの作成
5. メインコントロールユニット
6. ALUコントロールユニット
7. 機能拡張
  - ▶ メモリアクセス命令
  - ▶ 分岐命令

# 課題1

---

- ▶ レジスタファイルを完成させよ
  - ▶ Register、Decoder5、MUX32\_bus、RegisterFile
  - ▶ RegisterFileDriver クラスを作り、テストを行うこと
    - ▶ 同じレジスタへの書き込みと読み出しを行うテストすること
      - run()を2回実行する必要がある


## 課題2

---


- ▶ **メモリを完成させよ**
  - ▶ InstMemory、DataMemory
  - ▶ InstMemoryDriver、DataMemoryDriver を作り、テストを行うこと
    - ▶ データを書き込んだ後に正しく読み出せることを確認すること

# 課題3 (オプション)

- ▶ Decoder5 クラスおよび MUX32\_bus クラスを回路を使って実現せよ

 

Decoder5

 

MUX32\_bus

## 課題4 (オプション)

---

- ▶ レジスタをフリップフロップを使って作成し直してみよ
  - ▶ D-フリップフロップを配列として作成
    - ▶ 1ビットの情報を保持する
    - ▶ D-フリップフロップはD-ラッチの組み合わせ回路
  - ▶ 制御入力としてクロックを入れる


## 課題4 (オプション)

---




- ▶ レジスタをフリップフロップを使って作成し直してみよ
  - ▶ D-フリップフロップを配列として作成
    - ▶ 1ビットの情報を保持する
    - ▶ D-フリップフロップはD-ラッチの組み合わせ回路
  - ▶ 制御入力としてクロックを入れる



# MIPSシミュレータの全体像

 


# レジスタファイルの概要

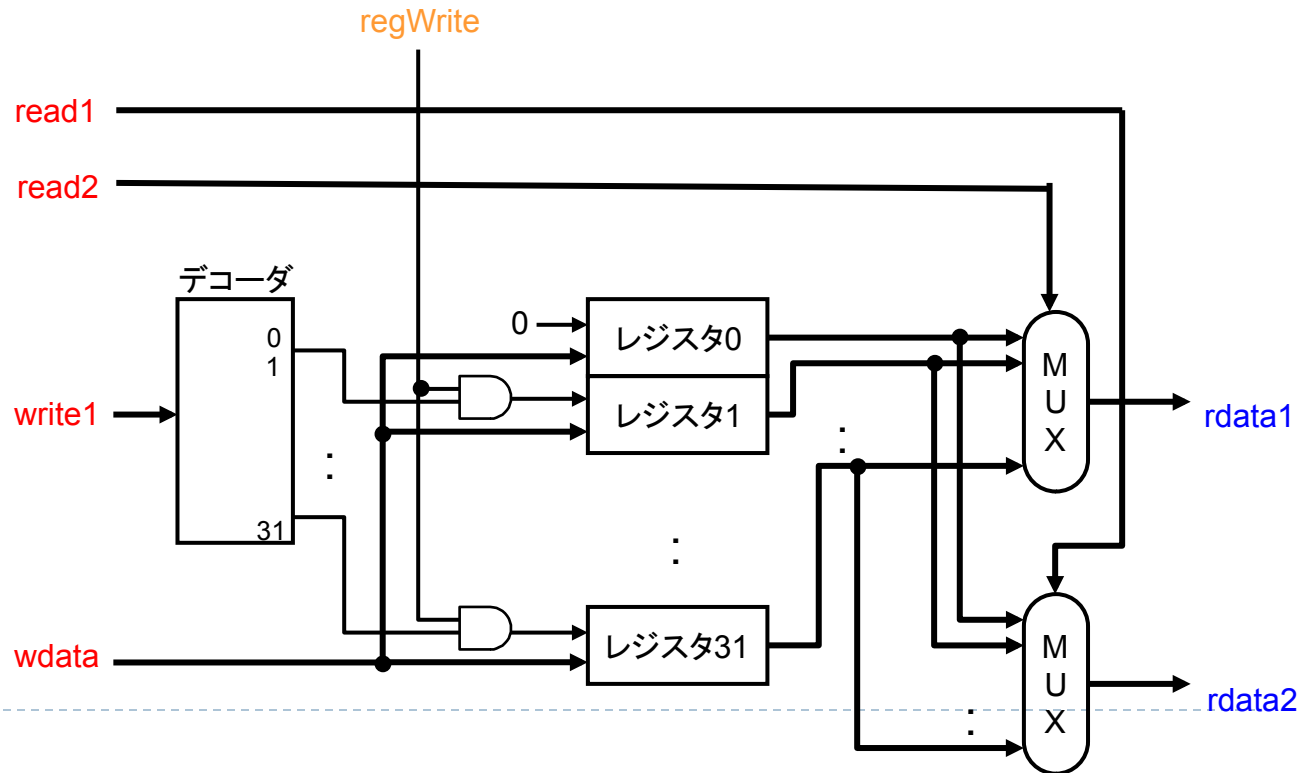  
 
# レジスタ

---

- ▶ 状態回路で構成される
  - ▶ 内部状態を持ち、入力と状態により出力が決まる回路
    - ▶ 組み合わせ回路では入力のみから出力が決まった
- ▶ 入力
  - ▶ wctl: 書き込み制御フラグ (1bit)
  - ▶ wdata: 書き込むデータ (32bit)
- ▶ 出力
  - ▶ rdata: 読み出したデータ (32bit)



# Register クラス

---

```
// 回路を用いずに作成してよい
public class Register {
    int val; // レジスタの値
    //必要であれば他のフィールドも宣言
    public Register(Path wctl, // 制御入力
                    Bus wdata, // 入力
                    Bus rdata) { // 出力
        :
    }
    public void run() {
        // 1. レジスタの値をrdataに出力
        // 2. wctlの信号が1ならwdataの値を書き込む
        // (if文を使ってよい)
        // 書き込む前の値を読み出せるように、読み出し、書き込みの
        // 順番で行う必要がある(同時に読み書きする場合への対策)
    }
}
```

# レジスタファイル

## ▶ レジスタの集合


- ▶ 機能: 同時に2つのレジスタを読み、1つのレジスタに書き込める
  - ▶ 例: `add $t0, $t1, $t2`

## ▶ 入力


- ▶ `read1, read2, write1`
  - ▶ 読み書きするレジスタ番号
- ▶ `wdata`
  - ▶ 書き込むデータ
- ▶ `regWrite`
  - ▶ 書き込み制御信号

## ▶ 出力

- ▶ `rdata1, rdata2`
  - ▶ 読んだデータ

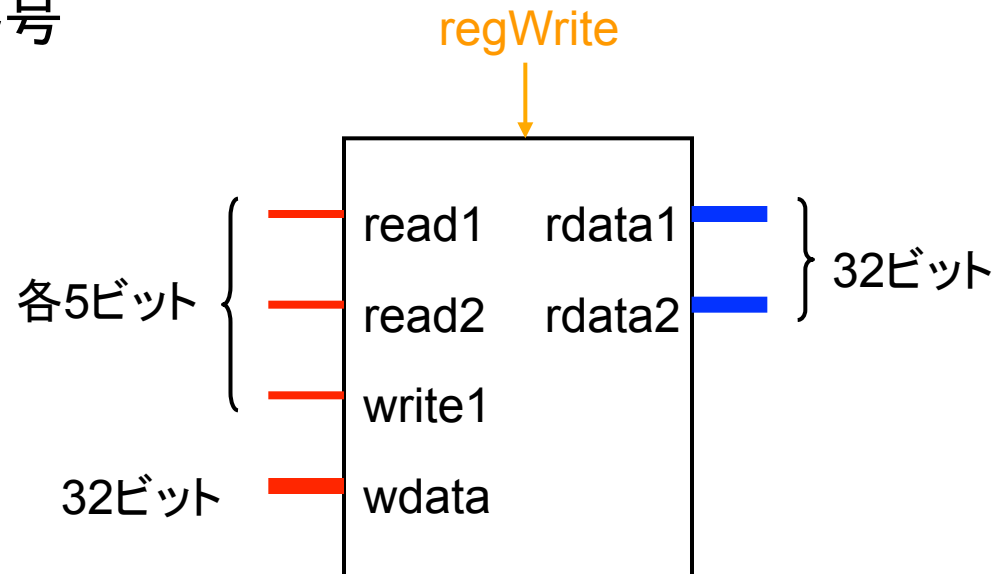


# レジスタファイルの回路図

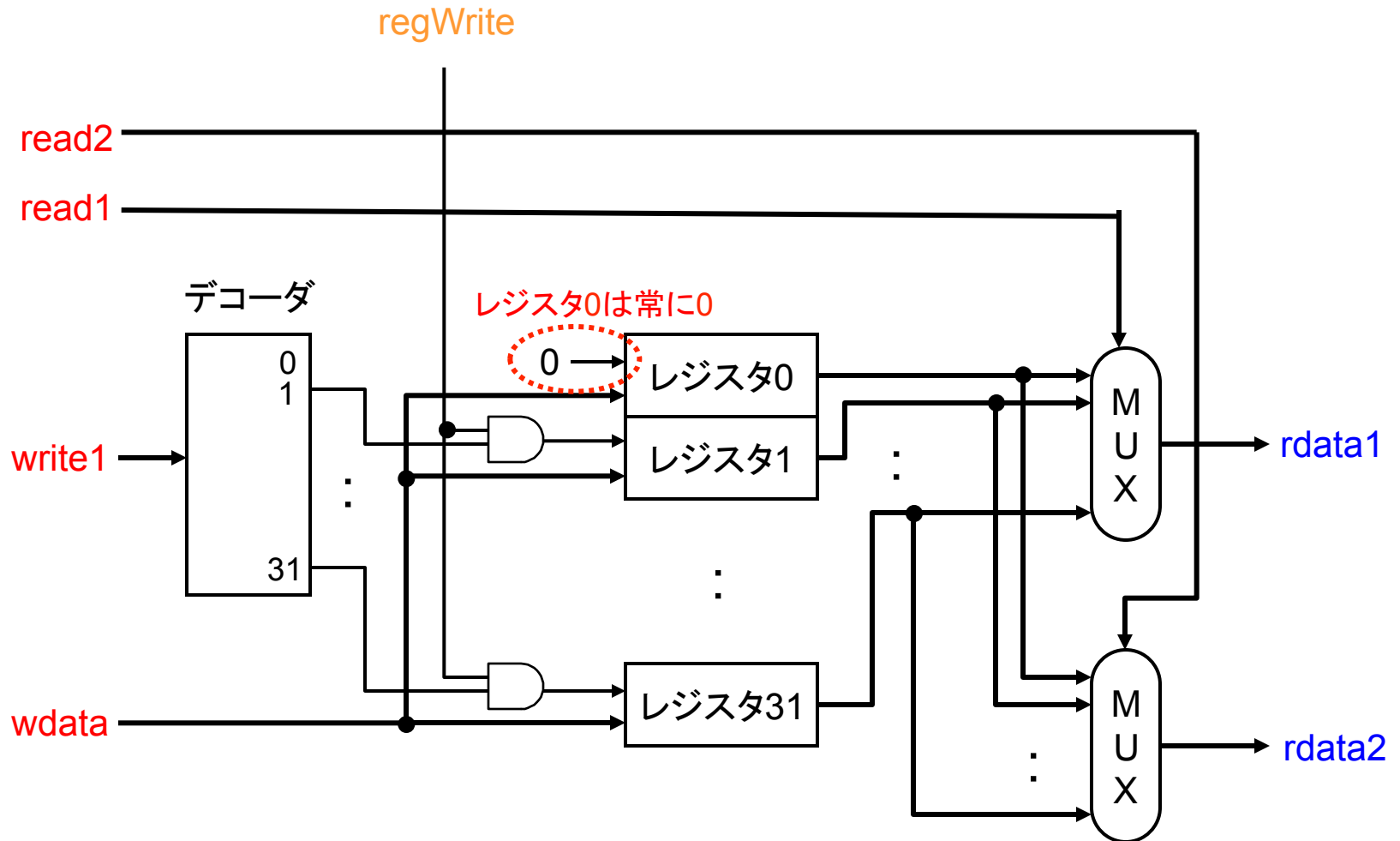
 
# デコーダ

- ▶ 入力された数値に対応するビットを1にして出力
  - ▶ マルチプレクサの制御入力の部分に似ている
    - ▶  $n$  本の制御入力を使って  $2^n$  本の入力から1つ選ぶ
  - ▶ 例:  $a = 00011$  (10進数で **3**) が入力されたら  $b_3 = 1$  になる(他の  $b_i$  は 0)



# Decoder5 クラス

---


```
// 5ビット(a)から32ビット(b)へのデコーダ
// 回路を用いずに作成してよい(if文使用可)
public class Decoder5 {
    public Decoder5(Bus a, Bus b) {
        :
    }
    public void run() {
        // バスbの内、aの値によって選ばれる
        // 配線の値だけを1に設定する(後の配線は0)
    }
}
```


 
# MUX32\_bus クラス

---

```
// 32入力のマルチプレクサ(バス版)
// 回路を用いずに作成してよい(if文使用可)
public class MUX32_bus {
    public MUX32_bus(Bus ctls, // 5ビット
                    Bus[] ins, // 32本
                    Bus out1) {
        :
    }
    public void run() {
        // ctlsの値によって選択される入力バスの値を
        // 出力バスに設定する
    }
}
```



# RegisterFile クラス

---

```
// デコーダ、レジスタ、32ビットMUXを接続する
public class RegisterFile {
    Register[] regs = new Register[32];
    Decode5 dec;
    MUX32_bus mux1, mux2;
    public RegisterFile(Path regWrite,           // 制御入力
                        Bus read1, Bus read2,   // 入力
                        Bus write1, Bus wdata,
                        Bus rdata1, Bus rdata2) { // 出力
        :
    }
    public void run() {
        :
    }
}
```

# RegisterFile クラスの使い方

---


```
RegisterFile regFile =
    new RegisterFile(regWrite, read1, read2, write1, wdata,
                    rdata1, rdata2);

// 1番レジスタへの書き込みと読み出しを同時に行う
regWrite.setSignal(new Signal(true));
read1.setValue(1); // 読み出すレジスタ番号
write1.setValue(1); // 書き込むレジスタ番号
wdata.setValue(100); // 書き込む値
regFile.run();
System.out.println(rdata1.getValue()); // 古い値(0)

// もう一度同じアクセス
regFile.run();
System.out.println(rdata1.getValue()); // 新しい値(100)
```
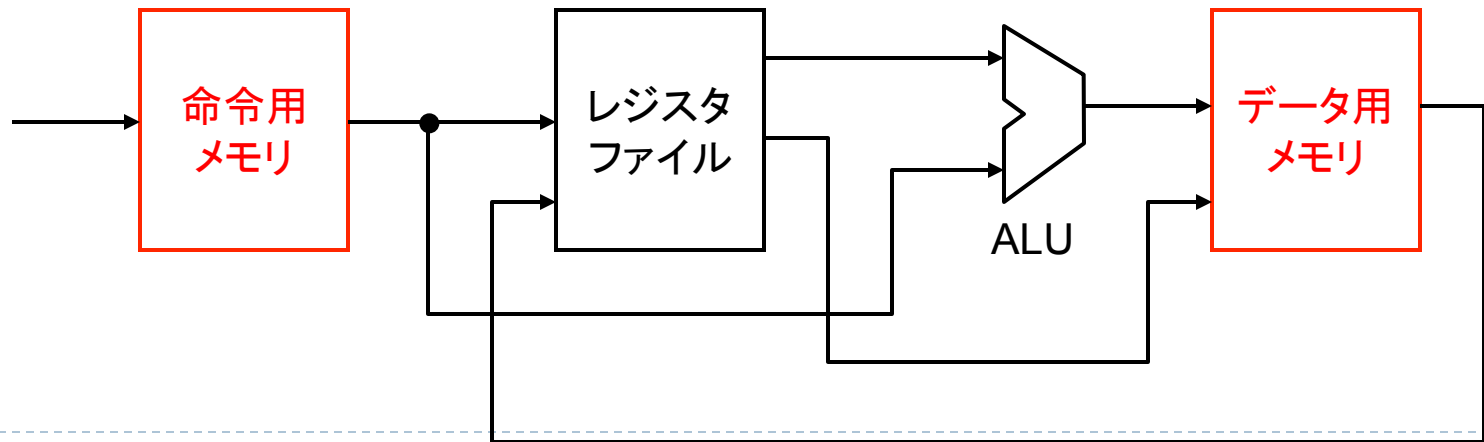
# メモリ


- ▶ メモリを命令用とデータ用に分離し、個別に実装
  - ▶ 通常は区別はない
  - ▶ 制御を簡単にするため
- ▶ メモリは回路を用いずに実装する
  - ▶ 回路を用いると巨大になるため


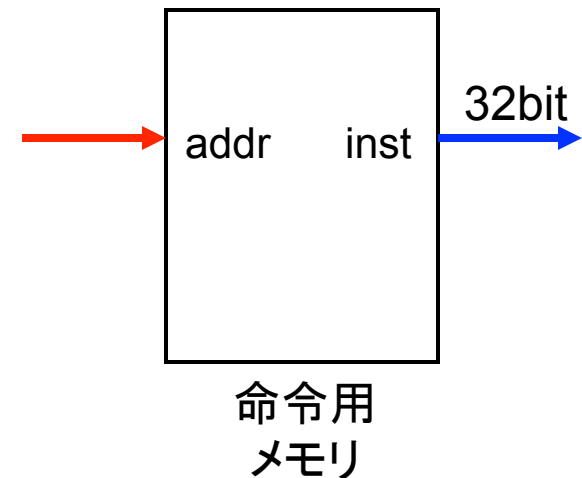
# 命令用メモリ

---

- ▶ 命令用メモリは読み出し専用
  - ▶ 入力: 16進数アドレス(バイトアドレッシング)
    - ▶ 命令サイズ: 4byte (32bit)
    - ▶ 4byte (32bit) 毎に命令を格納
  - ▶ 出力: 命令
- ▶ アドレス 0x04000000 から始める
  - ▶ spim と同じ開始アドレス
- ▶ Spimの「.textセグメント」に相当




# InstMemory クラス

---

```
public class InstMemory {
    int[] mem = new int[1024]; // 1024ワード
    //mem[i]: 1ワード(32bit)=>1命令分の情報を格納
    public InstMemory(Bus addr, Bus inst) {
        :
    }
    public void run() {
        // instバスにデータを送る
        // 命令アドレスは0x04000000から始まるので、
        // 0x04000000をmem[0]に対応させると効率がよい
        // memはワード単位なので4で割る
        long val = addr.getValue();
        int offset = (int)(val - 0x04000000) / 4;
        // mem[offset]の値をinstに設定
    }
    public void setInst(int addr, int inst) {
        // 命令をメモリに書き込む処理を書く
    }
}
```
 
# データ用メモリ

- ▶ データ用メモリは読み書き可
  - ▶ 制御入力: memWrite、memRead
    - ▶ 読み書きを制御
  - ▶ 入力: アドレス、書き込むデータ
  - ▶ 出力: 読み出したデータ
- ▶ アドレス 0x10000000 から始める
  - ▶ spim と同じ開始アドレス
- ▶ Spimの「.dataセグメント」、スタック等に相当



# DataMemory クラス

```
public class DataMemory {
    int[] mem = new int[1024]; // 1024ワード
    public DataMemory(Path memRead, Path memWrite, // 制御入力
                     Bus addr, Bus wdata, // 入力
                     Bus rdata) { // 出力
        :
    }
    public void run() {
        // 本来ならmemReadとmemWriteが1かどうかはANDGateを
        // 使って判定するが、ここでは回路を用いないのでif文を使ってよい
        if (memRead.readSignal().getValue()) {
            // 読み出し処理(メモリの値をrdataに設定)
        }
        else if (memWrite.readSignal().getValue()) {
            // memRead, memWriteが同時に1になることはない。=> else if
            // 書き込み処理(wdataの値をメモリに設定)
        }
    }
}
```



# 課題

# 課題1 (再掲)

---

- ▶ レジスタファイルを完成させよ
  - ▶ Register、Decoder5、MUX32\_bus、RegisterFile
  - ▶ RegisterFileDriver クラスを作り、テストを行うこと
    - ▶ 同じレジスタへの書き込みと読み出しを行うテストすること
      - run()を2回実行する必要がある


## 課題2（再掲）

---


- ▶ メモリを完成させよ
  - ▶ InstMemory、DataMemory
  - ▶ InstMemoryDriver、DataMemoryDriver を作り、テストを行うこと
    - ▶ データを書き込んだ後に正しく読み出せることを確認すること

## 課題3 (オプション) (再掲)

- ▶ Decoder5 クラスおよび MUX32\_bus クラスを回路を使って実現せよ

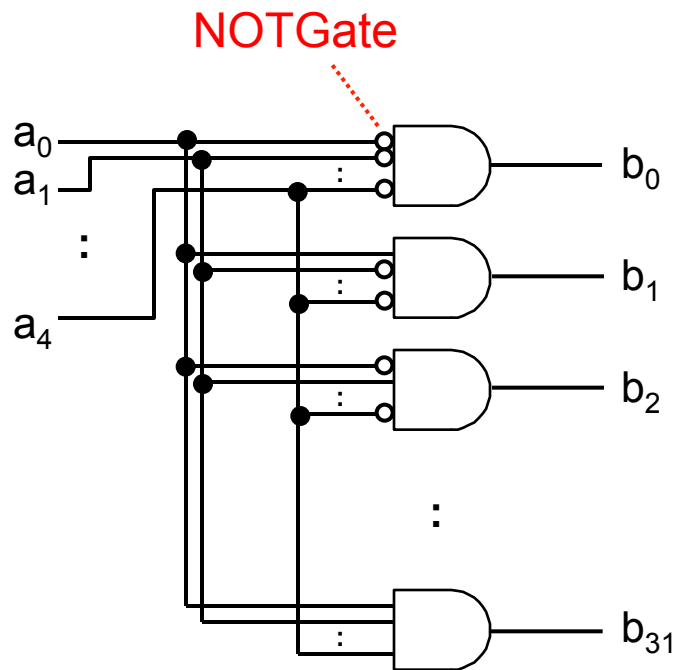

Decoder5

 

MUX32\_bus



## 課題4 (オプション) (再掲)

---

- ▶ レジスタをフリップフロップを使って作成し直してみよ
  - ▶ D-フリップフロップを配列として作成
    - ▶ 1ビットの情報を保持する
    - ▶ D-フリップフロップはD-ラッチの組み合わせ回路
  - ▶ 制御入力としてクロックを入れる
  
# ヒント:D-ラッチ


- ▶ クロック(C)が 1 の間、入力 D の値が出力 Q に反映される
  - ▶ メモリへの書き込み
- ▶ クロックが 0 の間、D の値が変化しても Q は変化しない
  - ▶ メモリからの読み出し
  - ▶ 状態の保持




NOR: ORの出力を反転したゲート
 
# ヒント:D-フリップフロップ

- ▶ 下降クロックエッジでのみ  
入力が出力に反映される
  - ▶ C=1 になった時に1つ目のD-ラッチに反映
  - ▶ C=0 になった時に2つ目のD-ラッチに反映



1クロックサイクル

 

# ヒント:Latch, FlipFlop クラス

---

```
public class Latch {
    public Latch(Path clock, Path data, Path q, Path q2) {
        :
    }
    public void run() {
        // 出力を安定させるためにNOR回路を2回実行する必要がある
        // 実行結果のqとq2の値をNOR回路への入力とするため
    }
}

public class FlipFlop {
    public FlipFlop(Path clock, Path data, Path q, Path q2) {
        // 初期値を0にするには、2つのLatchの出力をq=0, q2=1に設定しておく
    }
    public void run() {
        :
    }
}
```



# ヒント: Register クラスの使い方

---

```
Path regWrite = new Path(); // 書き込み制御フラグ
Path clock = new Path(); // クロック
Bus wdata = new Bus(32); // 書き込むデータ
Bus rdata = new Bus(32); // 読み出したデータ
Register reg = new Register(regWrite, clock, wdata, rdata);

// クロックが1の間に書き込みたい値を入力する
clock.setSignal(new Signal(true));
regWrite.setSignal(new Signal(true));
wdata.setValue(100);
reg.run();
System.out.println(rdata.readSignal()); // まだ読み出せない

// 下降クロックエッジ(1→0)で実際に書き込み
clock.setSignal(new Signal(false));
reg.run();
System.out.println(rdata.readSignal()); // 出力に反映される
```

# 課題提出

---

- ▶ 〆切: **7/13 (Fri) 23:59**
- ▶ 提出物: 以下のファイルを**圧縮したもの**
  - ▶ ドキュメント(pdf,plain txt,wordなんでも可)
    - ▶ テスト結果 (テスト内容とその結果)
      - 注意: 作成したプログラムは今後も使用するため、十分にテストすること
    - ▶ 感想等
  - ▶ プログラムソース一式 (**ソースコードのみ**)
    - ▶ 必ず...Driver.javaクラスも含める
- ▶ 提出方法: Webから提出